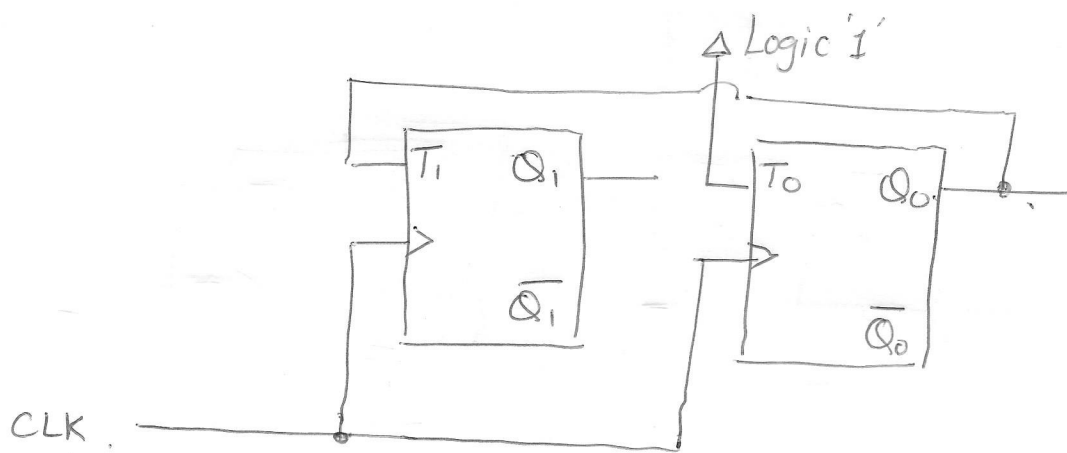


Synchronous 2 Bit UP counter using T FF



Q_1	Q_0	Q_1^+	Q_0^+	T_1	T_0
0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1

Q_1 Q_0 T_1



	0	1
0	0	1
1	0	1

$T_1 = Q_0$


Q_1 Q_0 T_0

	0	1
0	1	1
1	1	1

$T_0 = 1$

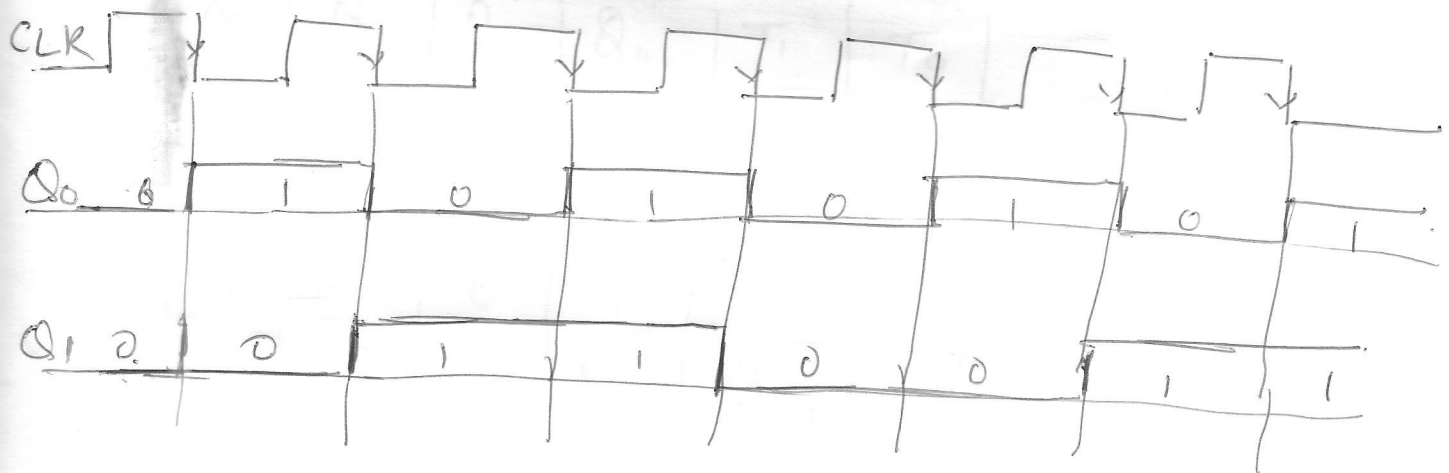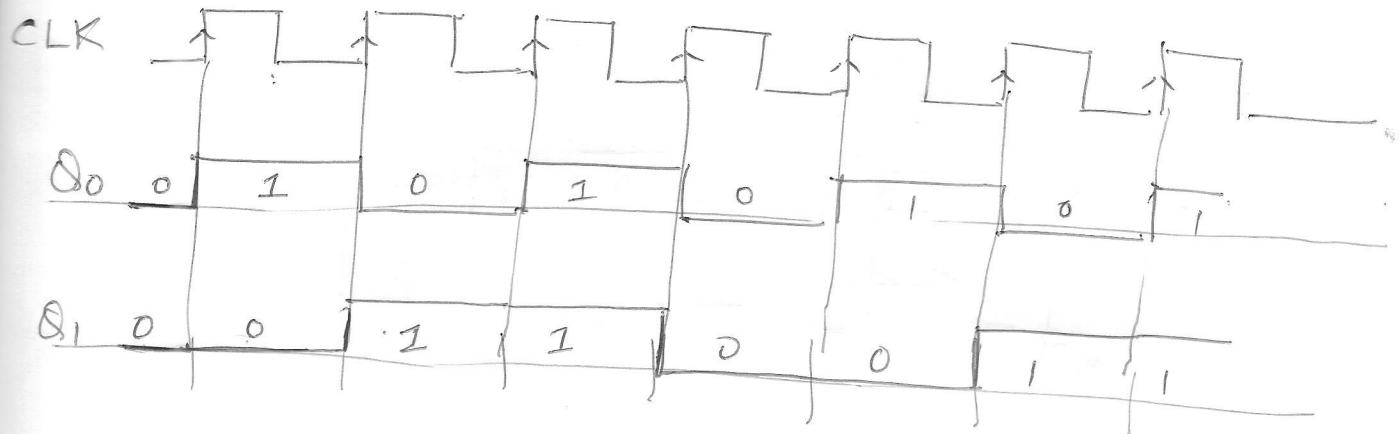

Synchronous 2 Bit DN Counter using T FF

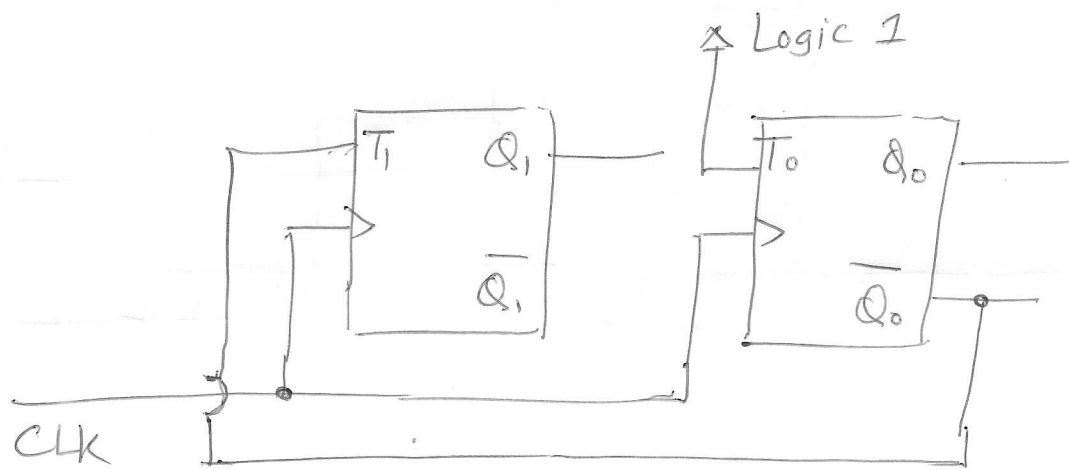

Q_1	Q_0	Q_1^+	Q_0^+	T_1	T_0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1

Q_1 Q_0 T_1


	0	1
0	1	0
1	1	0

$$T_1 = \overline{Q_0}$$


Q_1 Q_0 T_0

	0	1
0	1	1
1	1	1

$$T_0 = 1$$

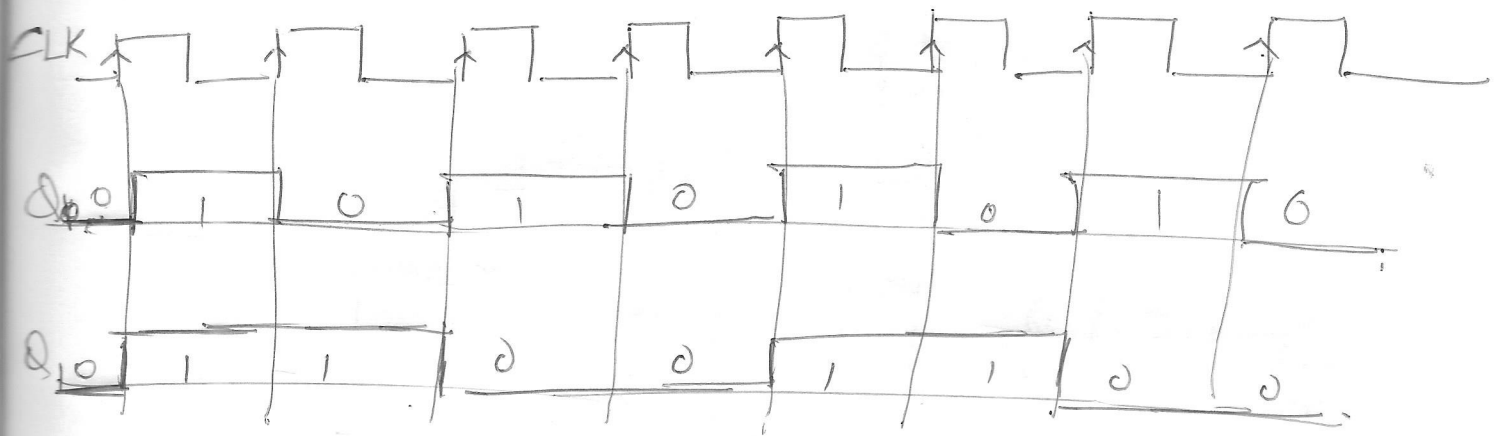

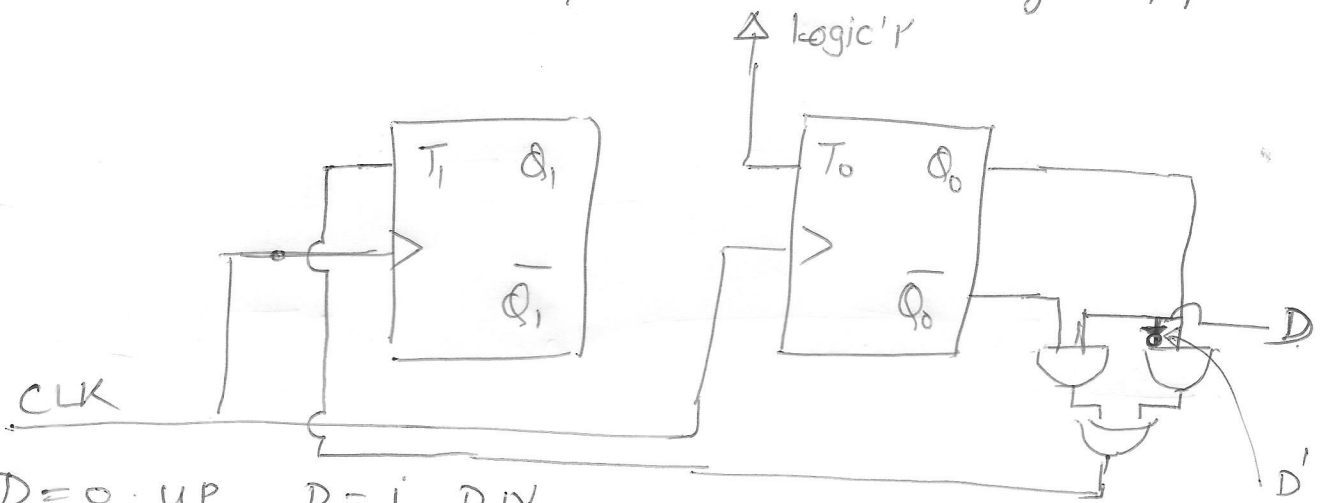Synchronous 2 Bit UP/DN Counter using T FF



$D=0$ UP, $D=1$ DN

D	Q_1	Q_0	Q_1^+	Q_0^+	T_1	T_0
0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1


Q_1, Q_0	00	01	11	10
D	0	1	1	0
1	1	0	0	1

$$T_1 = D'Q_0 + DQ_0'$$

Q_1, Q_0	00	01	11	10
D	1	1	1	1
1	1	1	1	1

$$T_0 = 1$$

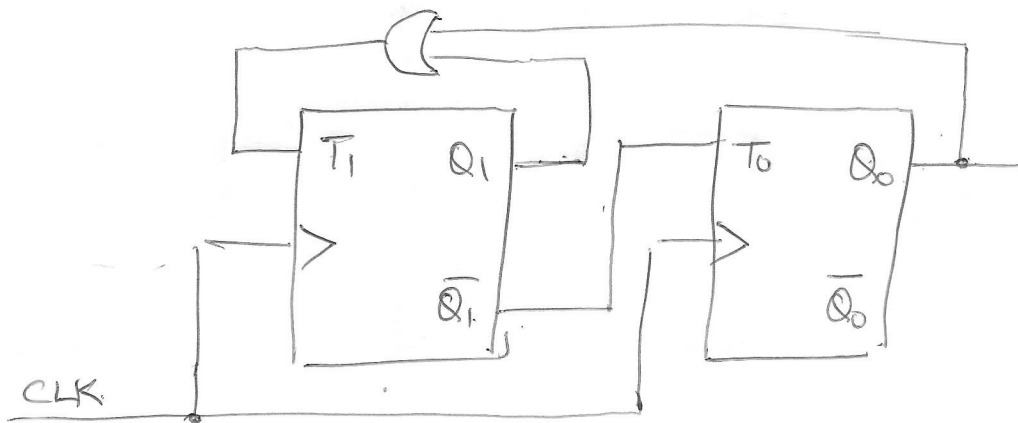Synchronous 2 bit mod-3 UP counter using T.FF
(0 → 1 → 2)




Q_1	Q_0	Q_1^+	Q_0^+	T_1	T_0
0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1			X	X

	Q_0	0	1
Q_1 0	0	0	1
1	1	1	X


$$T_1 = Q_1 + Q_0$$

	Q_0	0	1
Q_1 0	0	1	1
1	0	0	X

$$T_0 = \bar{Q}_1$$

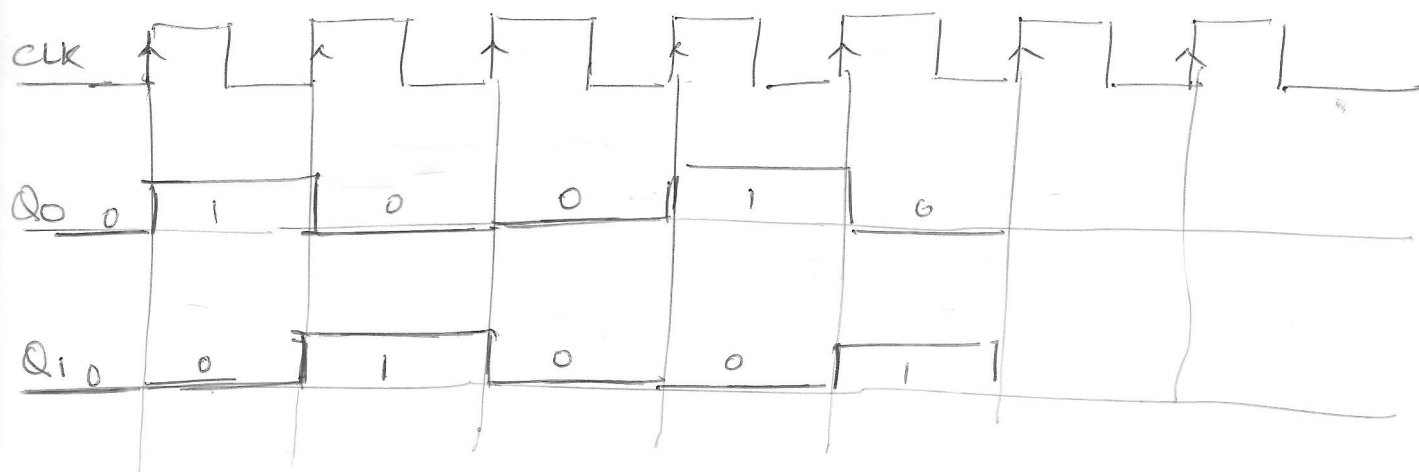

3 bit sequence generator using T FF

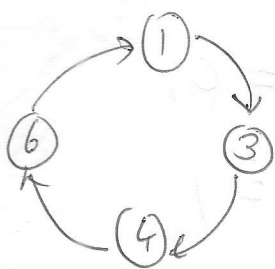

Q	Q^+	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	T_2	T_1	T_0
0	0	0						
0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0						
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1						
1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1						

Q_2, Q_0

	00	01	11	10
0	X	0	1	X
1	0	X	X	1

$$T_2 = Q_1$$

Q_1, Q_0


	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	1	X	1	X

$$T_1 = 1$$

Q_1, Q_0

	00	01	11	10
0	X	0	1	X
1	0	X	X	1

$$T_0 = Q_1$$



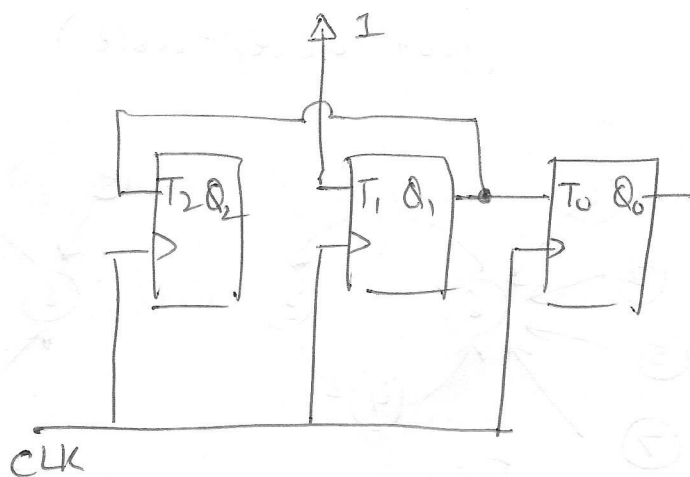


Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0




$$T_2 = Q_1$$


$$T_1 = 1$$

$$T_0 = Q_1$$

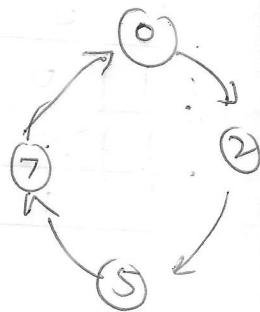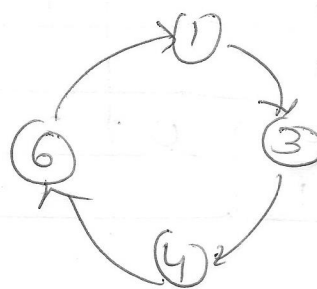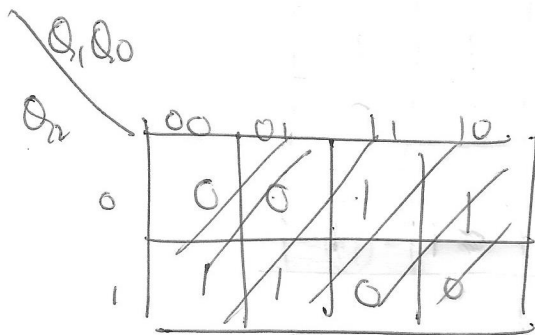

Lockout condition!
(not acceptable)

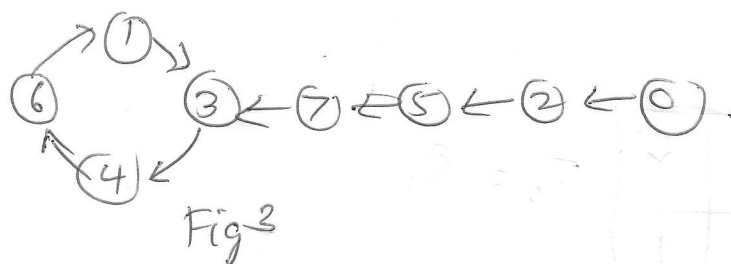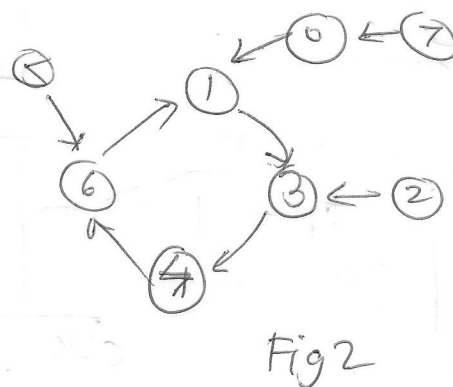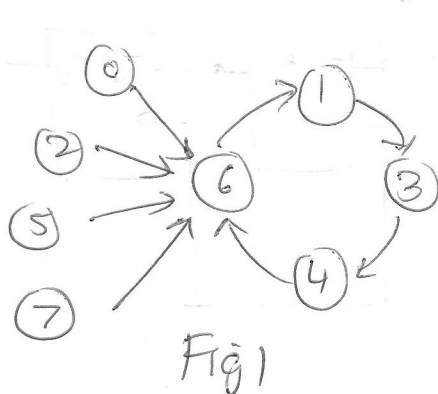

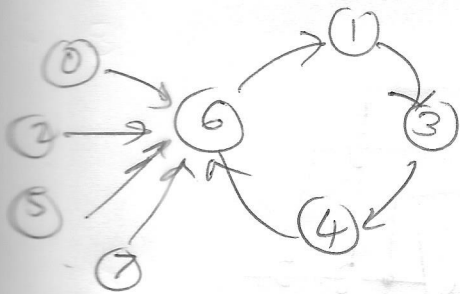

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	T_2	T_1	T_0
0	0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	0	1

Q_1, Q_0

Q_2	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	0	0	0	1

$$T_2 = Q_1 Q_0' + Q_2' Q_1 + Q_2 Q_0'$$

Q_1, Q_0

Q_2	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	1	1	0	1

$$T_1 = Q_1' + Q_2' Q_0 + Q_2 Q_0'$$

$$= Q_1' + Q_2 \oplus Q_0$$

Q_1, Q_0

Q_2	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	1	0

$$T_0 = Q_1 Q_0$$

