

Practical Application of K maps:

1 bit comparator circuit

A	B	
0	0	A = B
0	1	A < B
1	0	A > B
1	1	A = B

$$A = B \rightarrow \sim(A \text{ xor } B)$$

$$A < B \rightarrow a'b$$

$$A > B \rightarrow ab'$$

2 bit comparator A(a1a0) B(b1b0)

Table 1. Truth Table of 2-Bit Magnitude Comparator

INPUT				OUTPUT		
A1	A0	B1	B0	A > B	A = B	A < B
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0