
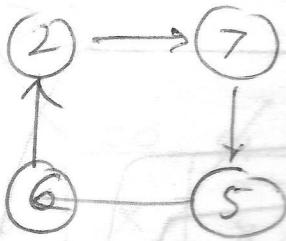



Sequence Generator using D F/Fs.

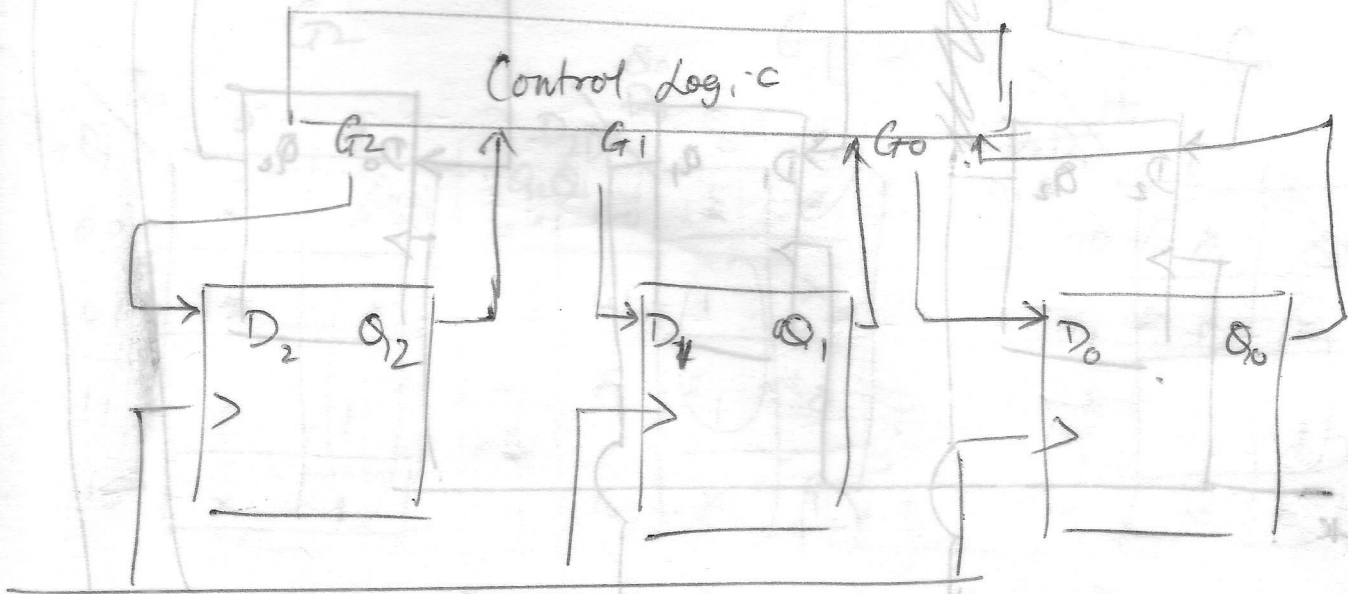





eg 2



Q_2	Q_1	Q_0	D_2	D_1	D_0
x	x	x	0	0	0
x	x	x	1	0	0
1	1	1	0	1	0
x	x	x	1	1	0
x	x	x	0	0	1
0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1

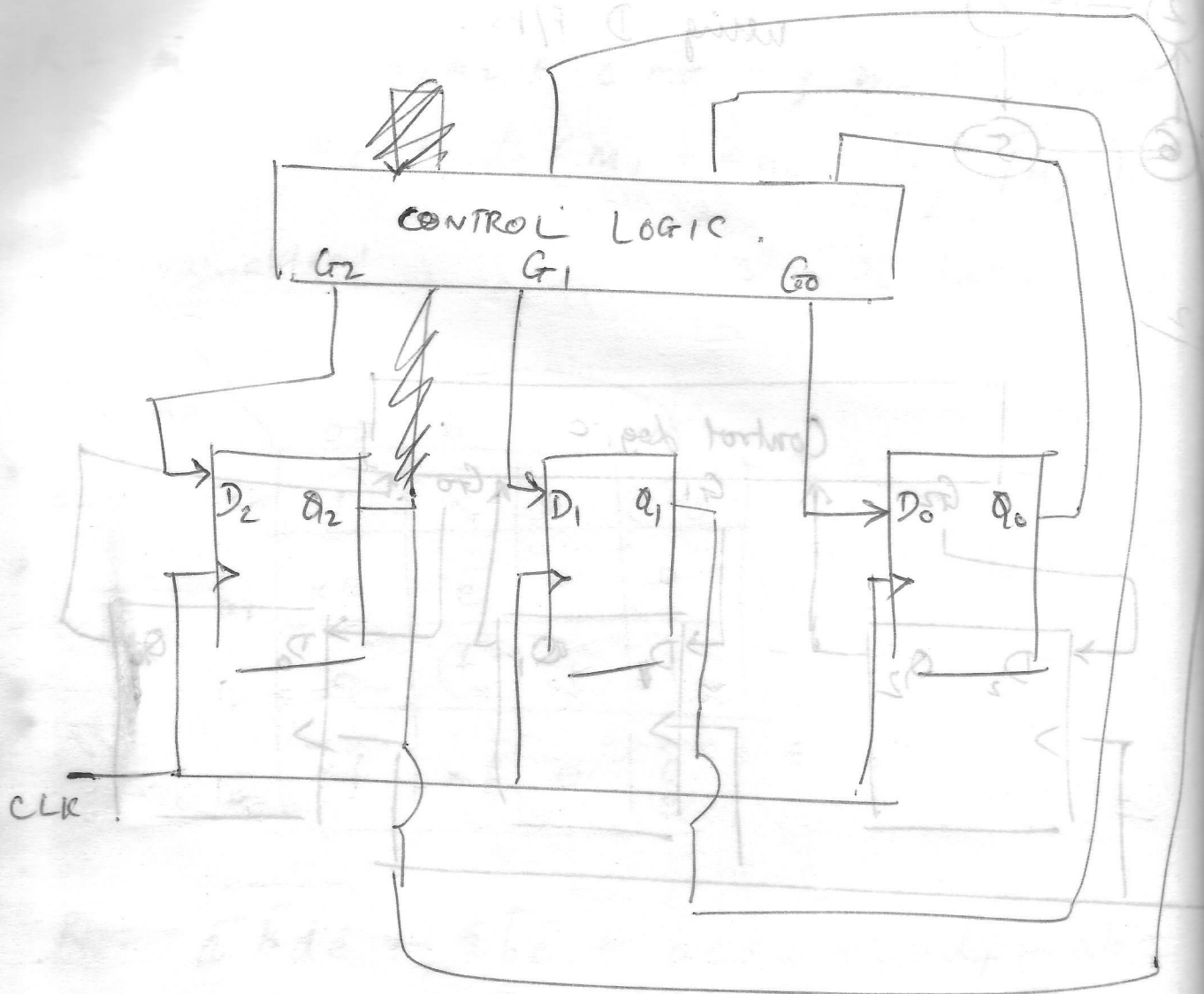


Q_2	Q_1	Q_0	G_2	G_1	G_0
0	0	0	x	x	x
0	0	1	x	x	x
0	1	0	1	1	1
0	1	1	x	x	x
1	0	0	x	x	x
1	0	1	*	*	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0

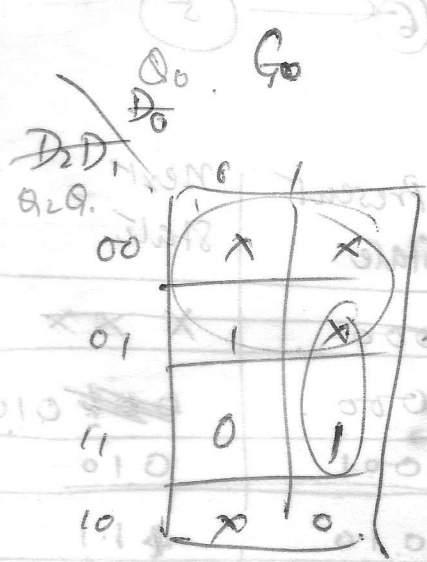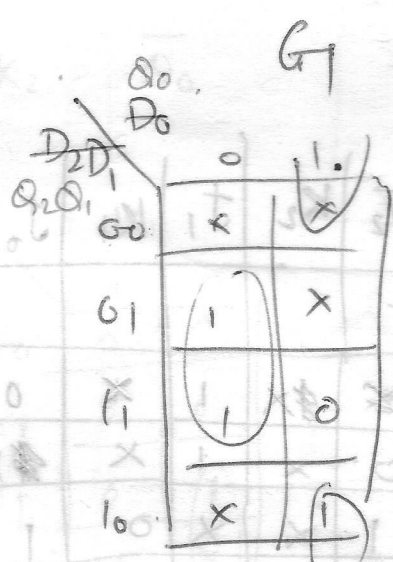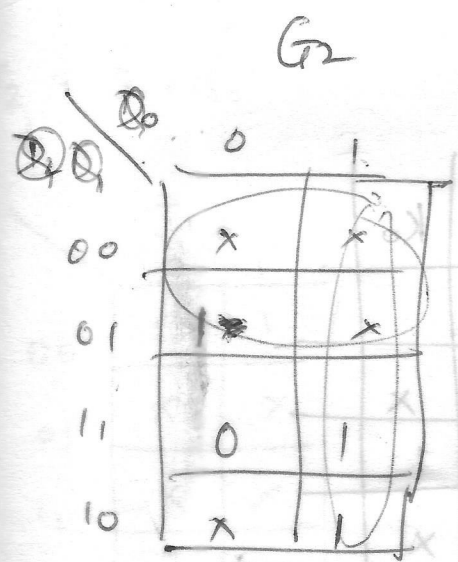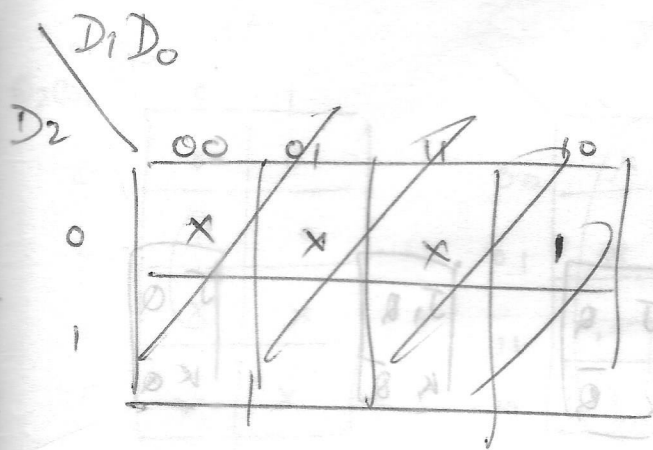

$$G_2 = \bar{D}_2 + \bar{D}_0 \quad d_2 + d_0$$



$$G_1 = d_0 d_1 + d_1 \bar{d}_0$$

$$G_0 = \bar{d}_2 + d_1 d_0$$

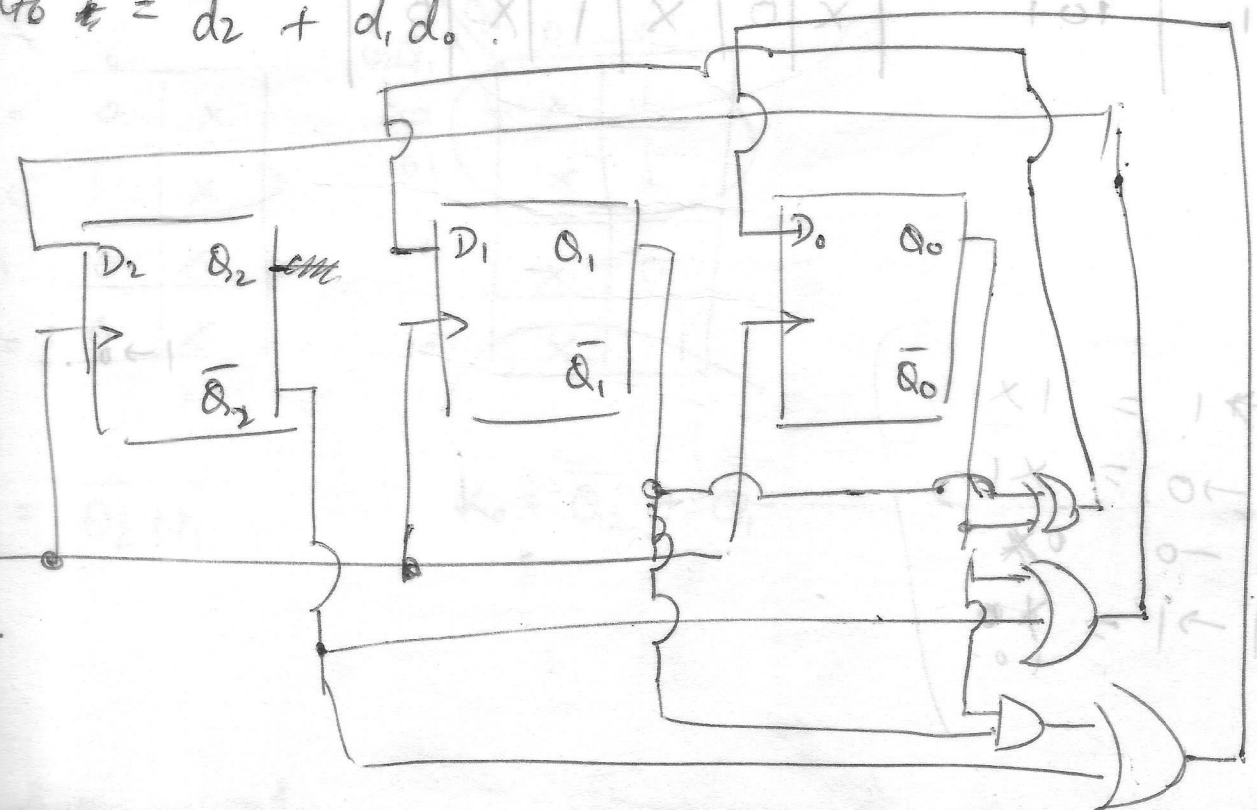

Sequence Generator

Using JK F/F

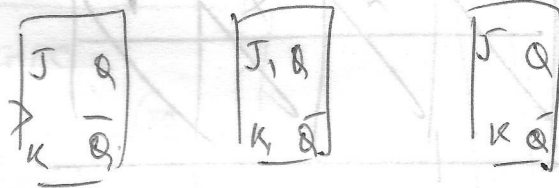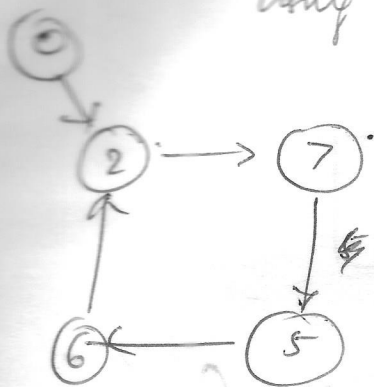

Present State	Next State	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
000	X X X	.	X	1	1		
000	000 010	0	X	1	X	0	X
001	010	0	X	1	X	X	1
010	010 111	1	X	X	0	1	X
011	011 010	0	X	X	0	X	1
100	100 010	X	1	0	X	0	X
101	110	X	0	1	X	X	1
110	010	X	1	X	0	0	X
111	101	X	0	X	1	X	0

$$0 \rightarrow 1 = 1X$$

$$1 \rightarrow 0 = X1$$

$$0 \rightarrow 0 = 0X$$

$$1 \rightarrow 1 = X0$$

J_2

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$

	0	1
00	0	0
01	1	0
11	x	x
10	x	x

$$J_2 = Q_1 \cdot \overline{Q_0}$$

K_2

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$

	0	1
00	x	x
01	x	x
11	1	0
10	1	0

$$K_2 = \overline{Q_0}$$

J_1

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$

	0	1
00	1	1
01	x	x
11	x	x
10	1	1

$$J_1 = 1$$

K_1

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$

	0	1
00	x	x
01	0	0
11	0	1
10	x	x

$$K_1 = Q_2 \cdot Q_0$$

J_0

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$

	0	1
00	0	x
01	1	x
11	0	x
10	0	x


$$J_0 = \overline{Q_2} Q_1$$


K_0

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$

	0	1
00	x	1
01	x	1
11	x	0
10	x	1
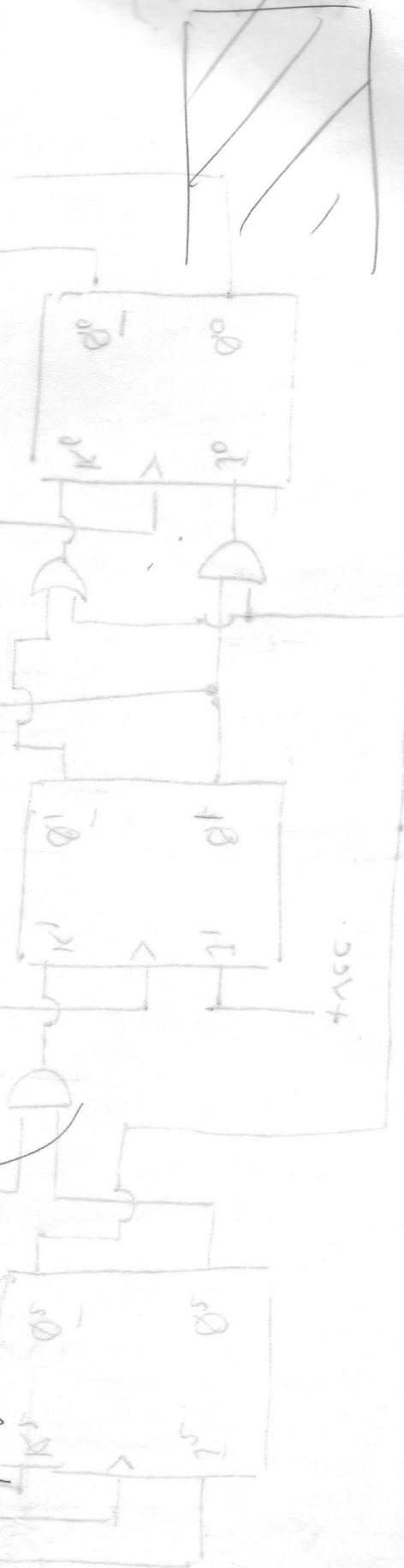
$$K_0 = \overline{Q_2} + \overline{Q_1}$$



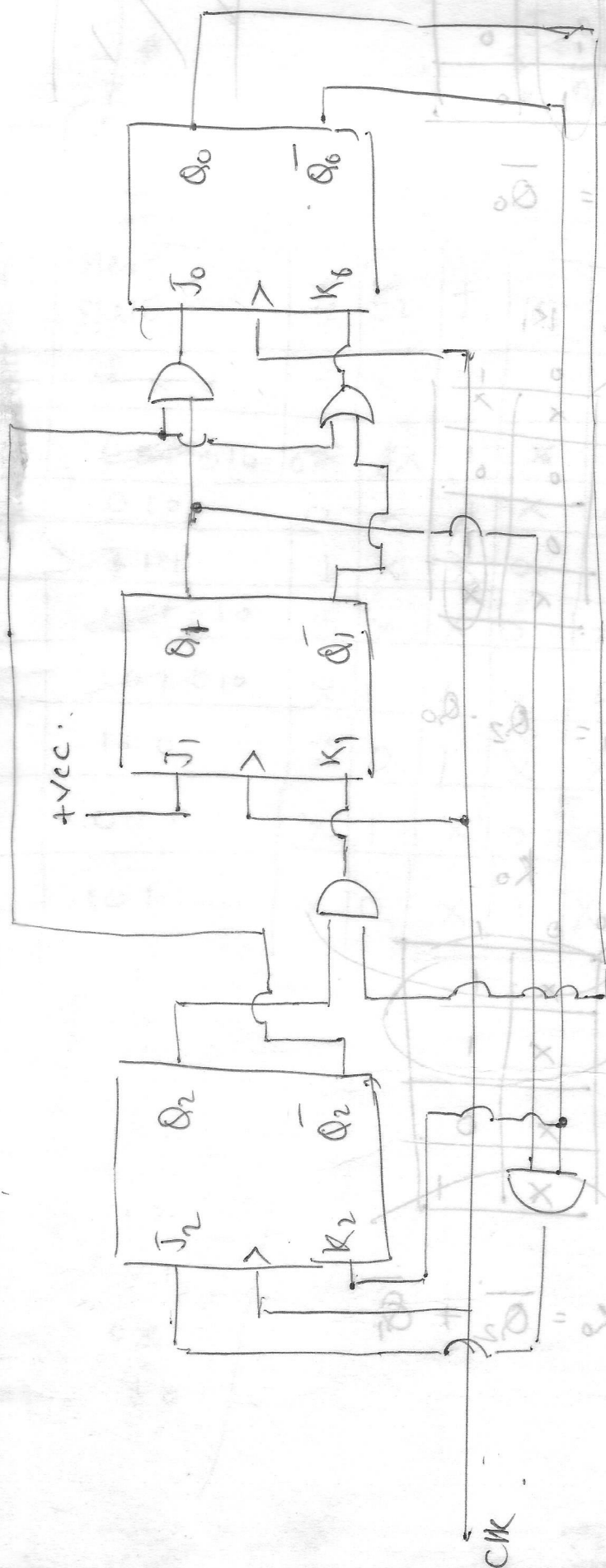

0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0


0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0

0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0

0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0

Illegal state Analysis of non sequential counter

eg 1

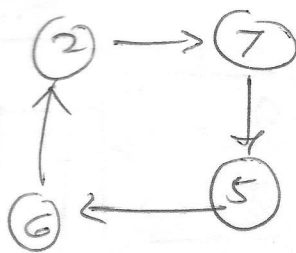


$$G_2 = \bar{Q}_0$$



$$G_1 = Q_0$$

$$G_0 = \bar{Q}_2 + \bar{Q}_1$$

Present state						Next state		
Q_2	Q_1	Q_0	G_2	G_1	G_0	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0	1

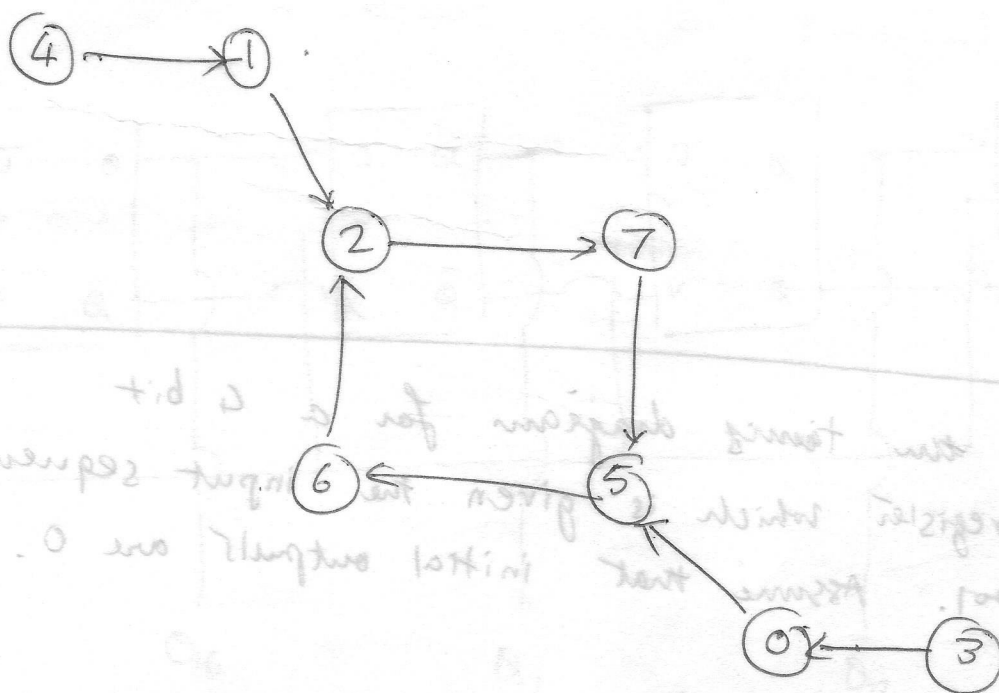


eg2

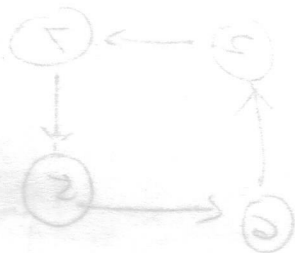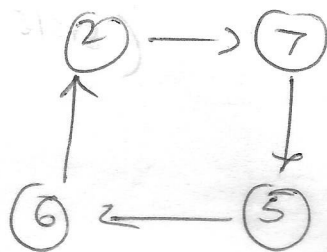

$$G_2 = \bar{a} \bar{d}_2$$

$$\begin{aligned} \bar{a} \bar{d}_2 &= \bar{a} \bar{d}_2 \\ \bar{a} \bar{d}_2 &= \bar{a} \bar{d}_2 \\ \bar{a} \bar{d}_2 + \bar{a} \bar{d}_2 &= \bar{a} \bar{d}_2 \end{aligned}$$

Input	Output	Input	Output	Input	Output	Input	Output
1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1

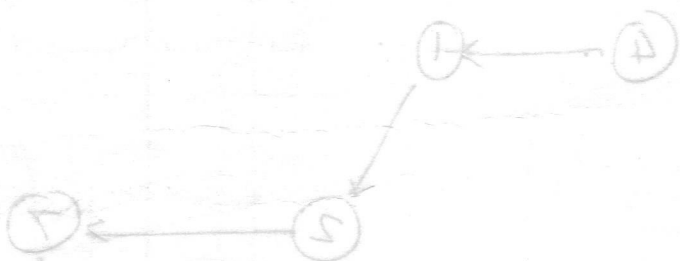

Draw the timing diagram for a 4 bit shift register which is given the input sequence 10011001. Assume that initial outputs are 0.

